 




# CE430

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



### ΑΣΚΗΣΗ 4:

## ΣΧΕΔΙΑΣΗ LCD CONTROLLER

PATSIANOTAKIS CHARALAMPOS  
2116

# Εισαγωγή

Σε αυτήν την εργασία στόχος ήταν η υλοποίηση ενός LCD Controller. Ο ελεγκτής αυτός, αν και θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την χρήση ενός επεξεργαστή, για λόγους κόστους σε χρόνο, χώρο στην FPGA και ενέργεια θα υλοποιηθεί με 2 ομάδες από FSM. Η πρώτη αποτελεί τον αποστολέα, δηλαδή δέχεται εντολές και στέλνει τα σήματα στην LCD σύμφωνα με τα πρωτότυπα της τελευταίας. Η δεύτερη είναι εκείνη που παράγει τις εντολές, οι οποίες στέλνονται στον επεξεργαστή της LCD.

Η εργασία δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε με επιτυχία, καθώς ένα crash του λειτουργικού συστήματος είχε αποτέλεσμα την απώλεια του κώδικα της εργασίας οπότε και πήγε αναγκαστικά πίσω, μην έχοντας αρκετό χρόνο για debug. Η τεχνική αναφορά χωρίζεται σε 2 μέρη, ένα μέρος για κάθε fsm όπως αναφέρθηκε πριν.


# ΜΕΡΟΣ Α

## *Instruction Sender*
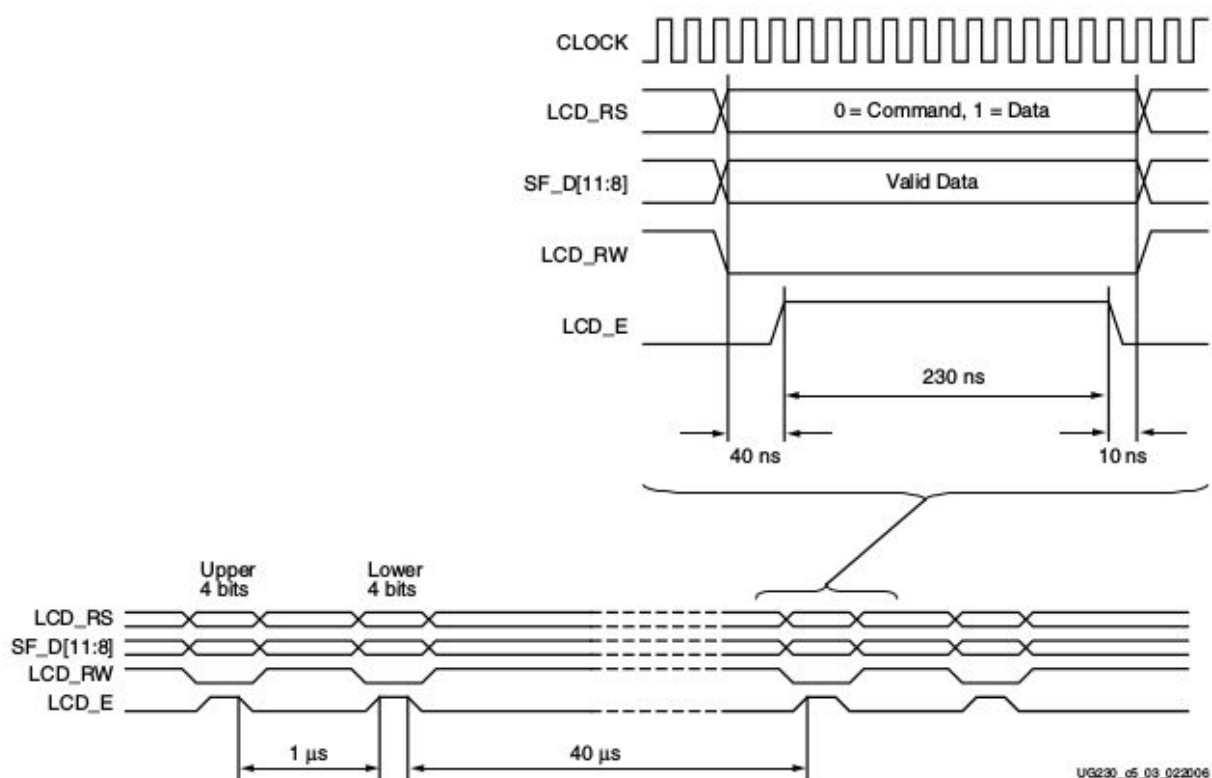
### Υλοποίηση

Για να κατανοήσει η LCD τα δεδομένα που της στέλνονται και να τα μετατρέψει σε πληροφορία, αυτά πρέπει να αποστέλλονται με συγκεκριμένους χρονισμούς, πράγμα που η *Instruction\_Sender* είναι υπεύθυνη.


Οι χρόνοι που επιβάλλει το πρωτόκολλο είναι οι εξής:



Όπως διαπιστώθηκε σε περαιτέρω μελέτη αυτό ακριβώς πρέπει να εκπληρωθεί, εφόσον δεν η LCD δεν βρίσκεται σε φάση αρχικοποίησης.

Η FSM που υλοποιείται έχει τις εξόδους προς την LCD, όπως βλέπουμε στο προηγούμενο σχήμα και μία έξοδο προς το κύκλωμα

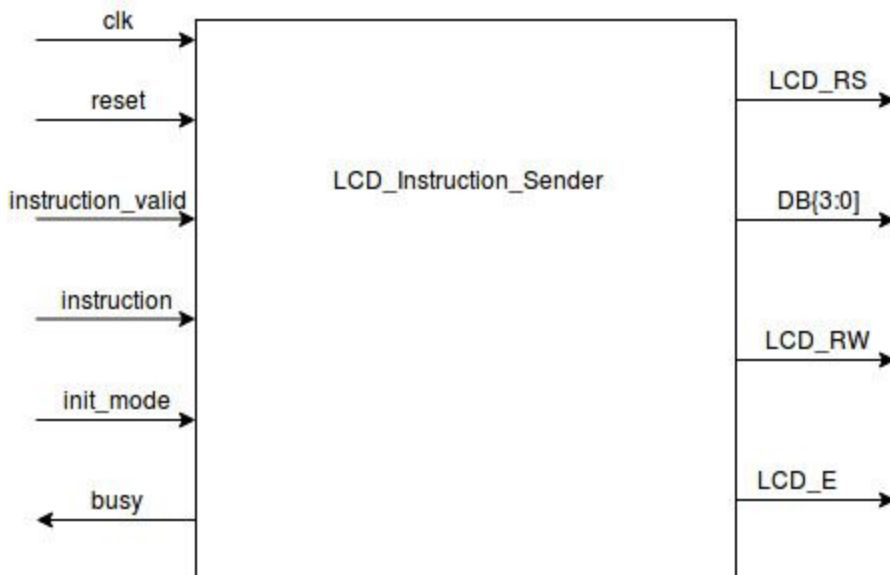ότι είναι απασχολημένο. Εισόδους έχει την εντολή που πρέπει να αποστείλει, ένα σήμα που αποδεικνύει την εγκυρότητα της εντολής και ένα σήμα που δείχνει αν η LCD βρίσκεται σε φάση αρχικοποίησης. Πέρα από αυτές εννοείται υπάρχει το ρολόι και το reset.



Τεχνικά, η FSM παραλληλοποιείται σε 2 FSM. Η πρώτη είναι υπεύθυνη να σηκώνει το LCD\_E όπως βλέπουμε στο πρώτο σχήμα, ενώ η δεύτερη ελέγχει αν στέλνονται τα lower ή τα upper bits. Το reset μας τοποθετεί την πρώτη σε IDLE\_STATE και την δεύτερη σε UPPER\_BITS\_STATE.

#### Στην περίπτωση του UPPER BITS\_STATE:

-Η πρώτη fsm βρίσκεται αρχικά σε IDLE\_STATE όπου το LCD\_RS και LCD\_RW δίνουν σήμα 1, ενώ το LCD\_E και το DB είναι στο 0. Το IDLE\_STATE σε συνδυασμό με το UPPER\_BITS\_STATE είναι η μοναδική κατάσταση όπου το busy είναι στο 0. Εφόσον ενεργοποιηθεί το instruction valid περνάμε στο SETUP\_STATE όπου για 40 ns (2 κύκλοι) κρατάμε τα LCD\_RW στο 0 ενώ το LCD\_RS παίρνει την τιμή του instruction [8] καθώς και τα DB τις τιμές του instruction [7:4]. Έπειτα για 240 ns αυτή η fsm κρατάει σταθερά τις ίδιες τιμές της προηγούμενης κατάστασης εκτός του LCD\_E που

ανεβαίνει στο 1. Επειδή όμως σύμφωνα με τις προδιαγραφές το Enable πρέπει να παραμένει σταθερό για 230 ns αντί 240 που δεν είναι πολλαπλάσιο του ρολογιού, χρησιμοποιήθηκε ένα τρικ. Παράλληλα με τις fsm που βλέπουμε, υπάρχει ένας καταχωρητής που ενεργοποιείται στην αρνητική ακμή του ρολογιού. Σε κάθε αρνητική ακμή, έχει ελέγξει αν η τιμή του μετρητή είναι ίση με την μέγιστη τιμή που πρέπει να έχει όσο μένει στο ENABLE\_STATE και ελέγχει αν βρισκόμαστε στην αναφέρουσα κατάσταση. Αν ισχύει η συνθήκη που αναφέρθηκε βγάζει έξοδο 0, διαφορετικά 1. Αυτή η έξοδος συνδέεται με την LCD\_E έξοδο της FSM με μία πύλη AND. Με αυτό το κόλπο κρατάμε το τελικό LCD\_E στο 0 τα τελευταία 10 ns των 240 ns, δηλαδή παραμένει στο 1 για 230 ns. Με την πάροδο των 240 ns ελέγχουμε αν βρισκόμαστε σε init mode. Αν όντως βρισκόμαστε το bits state παραμένει όπως έχει ( UPPER BITS STATE ), διαφορετικά μεταβαίνουμε στο LOWER BITS STATE. Σε κάθε περίπτωση γυρνάμε σε IDLE\_STATE.

#### Στην περίπτωση του LOWER BITS\_STATE:

Ξεκινάμε πάλι με το IDLE\_STATE, στο οποίο απλά περιμένουμε να περάσει 1 μs. Οι έξοδοι ( εκτός του busy ) ταυτίζονται με αυτές που υπήρχαν στο IDLE\_STATE σε συνδυασμό με το UPPER\_BITS\_STATE. Εφόσον τελειώσει το 1μs μεταβαίνουμε στο SETUP\_STATE. Ότι ισχύει για SETUP και ENABLE του UPPER BITS STATE ισχύει και στο LOWER, με την διαφορά ότι το DB παίρνει τώρα τις τιμές instruction [3:0]. Αφού τελειώσουμε το ENABLE\_STATE, μεταβαίνουμε στο WAIT\_STATE, όπου περιμένουμε να περάσουν 40 μs, ώστε να κατέβει το busy στο 0 και η FSM να είναι έτοιμη να δεχτεί την επόμενη εντολή.

## Επαλήθευση

Αρχικά επαληθεύτηκε το κύκλωμα για την περίπτωση που το `init_mode` είναι στο 1. Διαπιστώθηκε ότι το `busy` κατεβαίνει έναν κύκλο πιο πριν από ότι έπρεπε, όμως δεδομένου ότι ο ελεγκτής της αρχικοποίησης δεν επιτρέπει την επόμενη εντολή χωρίς κάποια καθυστέρηση (και λόγω της τελευταίας στιγμής, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή) δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Ένα παράδειγμα:



Έπειτα, δοκιμάστηκε για `init mode` στο 0. Σε αυτήν την περίπτωση όλα πήγαν κατ' ευχήν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επόμενη εικόνα. Διακρίνουμε να μεταφέρεται πρώτα η πληροφορία των 4 upper bits και μετά από περίπου 1  $\mu$ s των 4 lower bits. Επίσης βλέπουμε ότι η χρονική απόσταση είναι 1  $\mu$ s και μισός κύκλος (έχει να κάνει με το ότι το `enable` σήμα είναι στο 1 για 11 κύκλους και μισό κύκλο), πράγμα που δεν επηρεάζει, εφόσον το 1  $\mu$ s είναι ο ελάχιστος χρόνος και όχι ο ακριβής.



Και για την ίδια εντολή τέλος βλέπουμε ότι το busy είναι στο 1 για τουλάχιστον 40 μs μετά το πέρας που σταλούν τα lower bits (οπότε δεν επιτρέπει νέα εντολή).




# ΜΕΡΟΣ Β

## *Instruction Fetch*
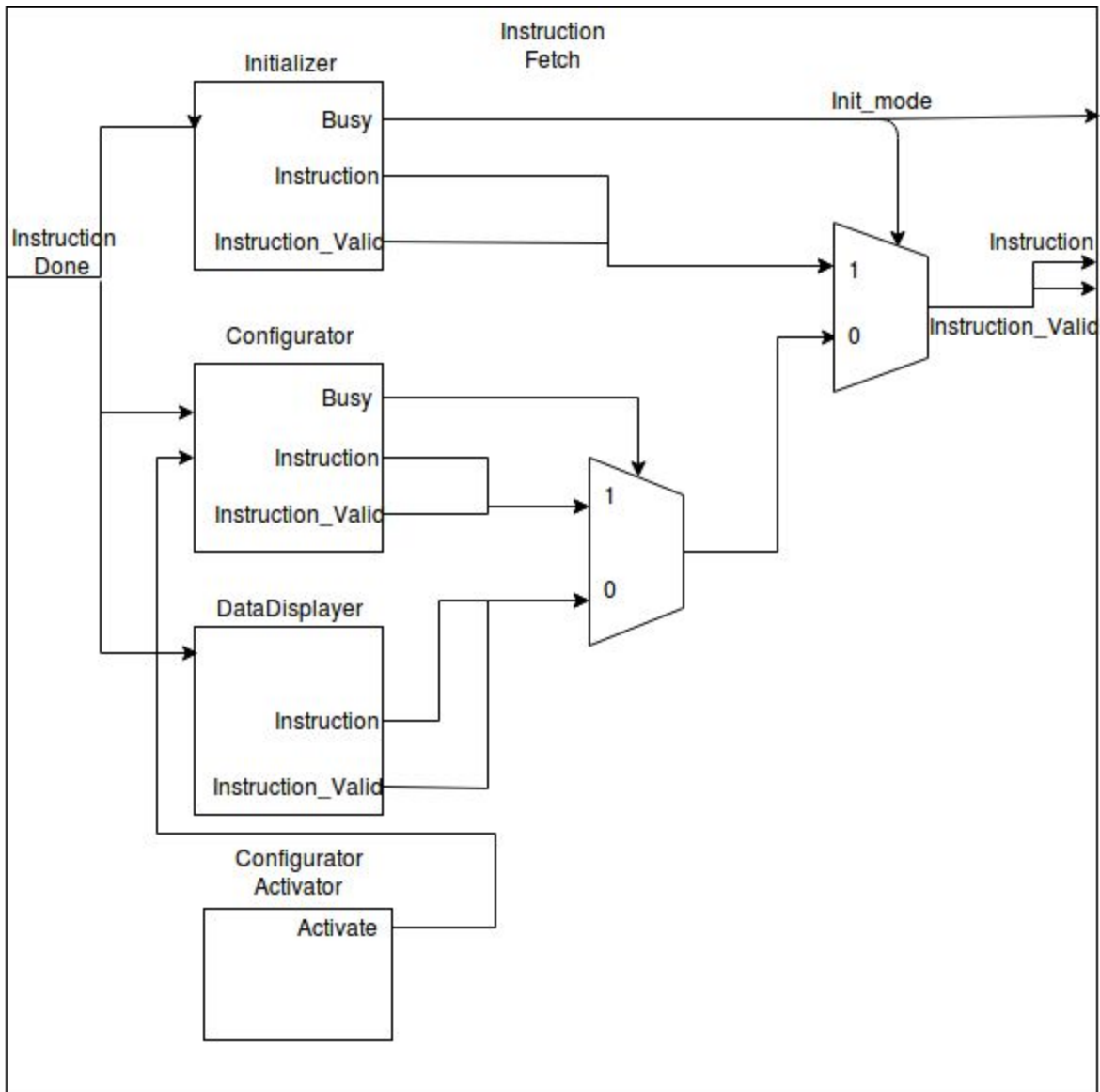
### *Υλοποίηση*

Η συγκεκριμένη μονάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των σωστών εντολών και να τις στέλνει στο Instruction Sender. Η μονάδα χωρίζεται σε 3 fsm, τον Initializer, τον Configurator και τον DataDisplayer. Επίσης υπάρχει ο Configurator\_Activator που στέλνει σήμα ενεργοποίησης ανά 1 sec για να γίνει το configuration. Την επιφανειακή λογική της μονάδα και τα βασικά σήματα τα διακρίνουμε στο παρακάτω σχήμα:  
( δεν έχει σημειωθεί το enable για το DataDisplayer που είναι στο 1 μόνο όταν το config\_busy και το init\_mode είναι ταυτόχρονα 0)





### Initializer:

Αποτελείται από 9 στάδια, τα οποία εναλλάσσονται αν στέλνουν μήνυμα ή υπάρχει περίοδος υπομονής. Ξεκινάμε με υπομονή 15 ms και βάζουμε το instruction σε 00\_0011\_0000 (το οποίο θα διατηρηθεί ως και το στάδιο 6) με valid 0. Έπειτα κρατάμε το valid στο 1 για 240 ns. Ξαναπεριμένουμε 4.1 ms κρατώντας το valid 0 και μετά το ξαναβάζουμε στο 1 για 240 ns. Περιμένουμε 100 us με το valid στο 0 και το ξαναβάζουμε στο 1 για 240 ns πάλι. Τώρα περιμένουμε 40 us με το valid στο 0 έχοντας αλλάξει το instruction

σε 00\_0010\_0000. Ενεργοποιούμε το valid για 240 ns και το απενεργοποιούμε για 40 us πάλι. Τώρα ρίχνουμε το busy ώστε να συνεχίσει ο Configurator και ο DataDisplay. Ο Initializer παραμένει στην τελευταία κατάσταση, μέχρι να ξαναπατηθεί το reset.

### Configurator

Αφού έχει πέσει το init\_mode ( το busy του Initializer ) ο Configurator\_Activator στέλνει σήμα ενεργοποίησης το οποίο θα κάνει από εδώ και στο εξής για κάθε δευτερόλεπτο.

Ο Configurator αποτελείται από τις καταστάσεις STATE\_IDLE, STATE\_A, STATE\_B, STATE\_C, STATE\_D, STATE\_E. Έχοντας μπει μέσω του reset στο STATE\_IDLE, περιμένει το σήμα ενεργοποίησης έχοντας βάλει το valid σε 0 και το instruction σε 00\_0010\_1000 ( η επόμενη εντολή). Αφού μπει σε μία από τις επόμενες καταστάσεις, δίνει valid για ένα κύκλο ( γίνεται με την βοήθεια flag), και περιμένει το done για να πάει στην επόμενη κατάσταση. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο STATE\_E, αφού είναι κατάσταση αναμονής. Αφού περάσουν 82000 κύκλοι σε αυτή την κατάσταση, επανέρχεται στο STATE\_IDLE και κατεβάζει το busy, ώστε να λειτουργήσει ο DataDisplay. Οι εντολές ανά κατάσταση είναι:

STATE\_A: 00\_0010\_1000  
STATE\_B: 00\_0000\_0110  
STATE\_C: 00\_0000\_1100  
STATE\_D: 00\_0000\_0001

### DataDisplayer:

Εφόσον δεν λειτουργεί ο Initializer ή ο Configurator είναι ώρα να δουλέψει ο DataDisplayer. Ο DataDisplayer όσο είναι ενεργοποιημένος στέλνει εναλλάξ εντολή ανάθεσης DDRAM και εντολή εγγραφής δεδομένων στην DDRAM.

#### Κατάσταση ανάθεσης DDRAM:

Το instruction [9:7] λαμβάνει την τιμή 001 και το [6:0] την τωρινή DDRAM διεύθυνση. Παράλληλα αλλάζει η τιμή της επόμενης διεύθυνσης. Αν η DDRAM διεύθυνση έχει τιμή 000\_1111 επόμενη διεύθυνση είναι η 100\_0000, ενώ αν η διεύθυνση έχει τιμή 100\_1111 επόμενη τιμή είναι η 000\_0000. Σε διαφορετική περίπτωση, επόμενη τιμή διεύθυνσης είναι η σύγχρονη αυξημένη κατά 1.

#### Κατάσταση γραψίματος DDRAM:

Το instruction [9:8] λαμβάνει την τιμή 10 και το [7:0] την τιμή δεδομένων που βρίσκονται στην διεύθυνση της BRAM που έχει ορισθεί. Για χάρη απλότητας, μέχρι να πραγματοποιηθεί σωστά ο ελεγκτής, η επόμενη διεύθυνση της BRAM ορίζεται η τρέχουσα αυξημένη κατά 1, εκτός αν τιμή είναι η 1000, οπότε και μηδενίζεται. Στόχος είναι να εμφανιστεί στην LCD το βαρετό μήνυμα 0123456789ABCDEF.

## Επαλήθευση

### Initializer:

Περιμένει αρχικά τουλάχιστον 15 ms, και έπειτα αφού στείλει την πρώτη εντολή περιμένει τουλάχιστον 4.1 ms




Ενώ ενδιαμέσως έχει στείλει την εντολή 0x3 για 12 κύκλους



Και μετά από 40  $\mu$ s στην 9 κατάσταση, πέφτει το busy, ώστε να πάρει σειρά ο Configurator



 
Ο activator του Configurator ενεργοποιείται κάθε 1 sec.




Καθε φορα που ενεργοποιείται ο activator, ο configurator στέλνει τις εντολές που αναφέρθηκαν.



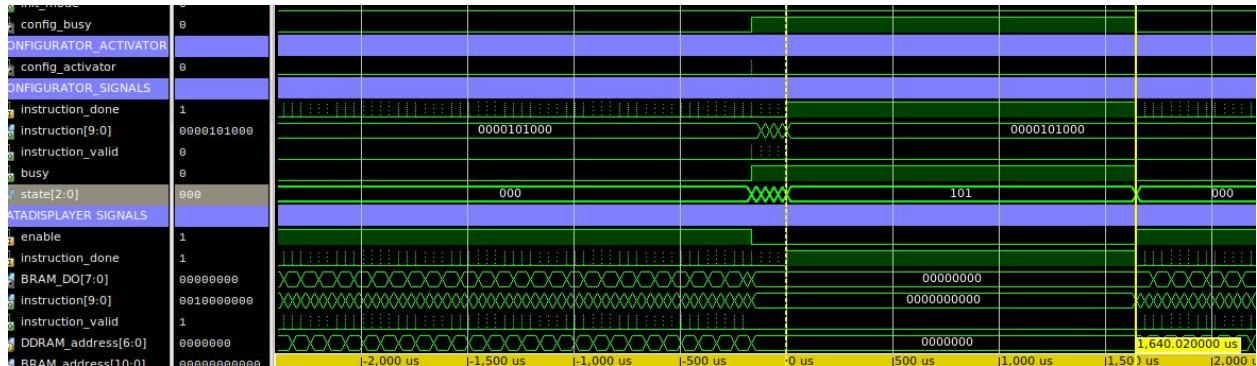Και περιμένει 82000 κύκλους ( 1.64 ms ) (διακρίνεται και το γεγονός ότι τα σήματα στο DataDisplayer, όσο δουλεύει ο Configurator, είναι σε κατάσταση ηρεμίας ).



 Τυχαιο στιγμιότυπο από το DataDisplayer όπου βλέπουμε στην 16δική τιμή διεύθυνσης της DDRAM 0x0F, μεταβαίνουμε στην 40.



Ενώ στην τιμή της DDRAM 0x4F μεταβαίνουμε στην 0x0

